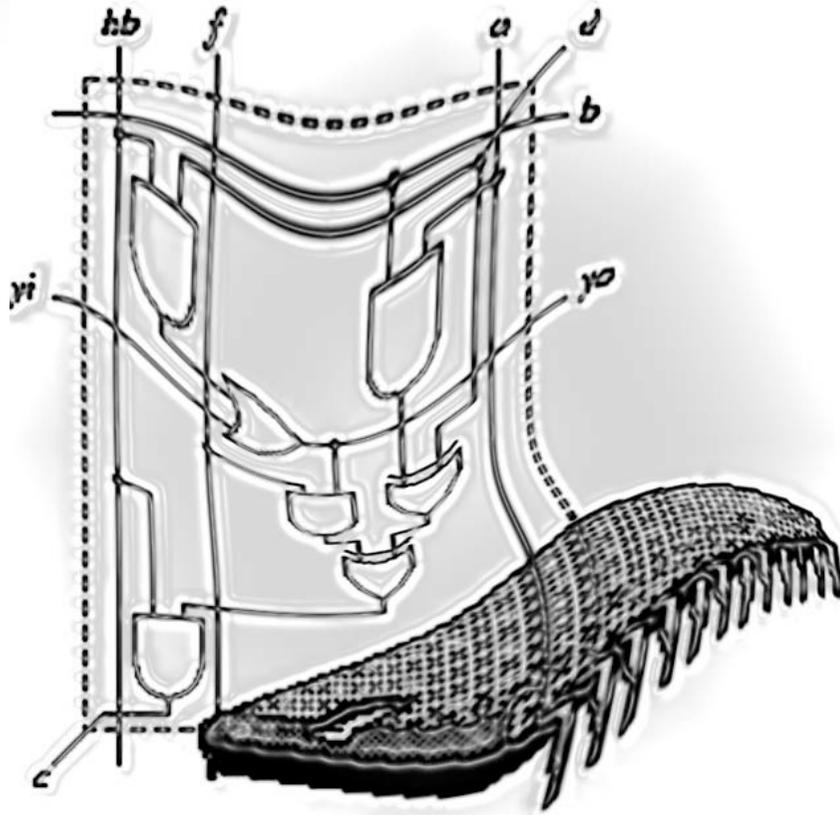


Technische Informatik I




Kapitel 6

Schaltwerke


Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann

Das D-Flipflop

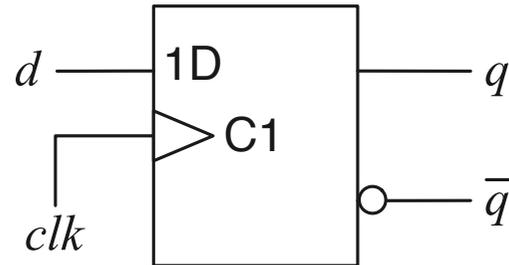


clk	d	q'
0/1/↓	-	q
↑	0	0
↑	1	1

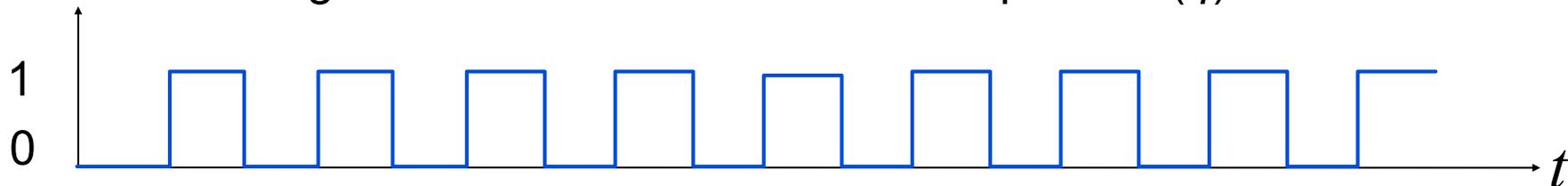- Bei einer positiven Taktflanke (clk) ...
 - ... wird das Signal d in den internen Zustandsspeicher (q) übernommen






Takt



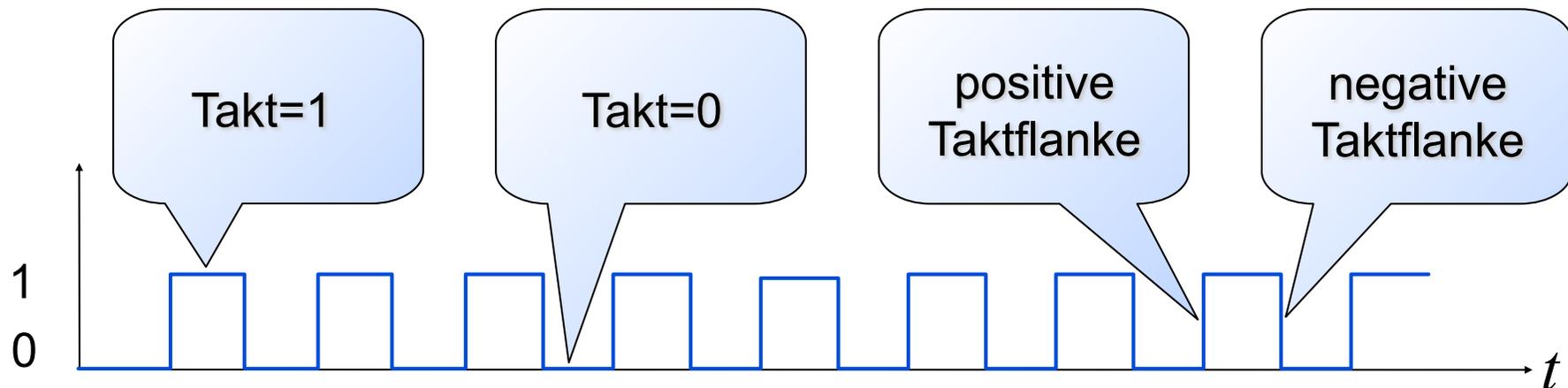
- Interner Zustand eines Schaltelements
 - Schaltelemente sind zu jedem Zeitpunkt im Zustand 0 oder im Zustand 1
 - Zustandsänderungen werden über den Takt gesteuert
- Pegelsteuerung
 - Zustandsänderung während eine 1 auf der Taktleitung anliegt
- Flankensteuerung
 - Zustandsänderung bei einer positiven bzw. einer negativen Taktflanke






Das D-Flipflop

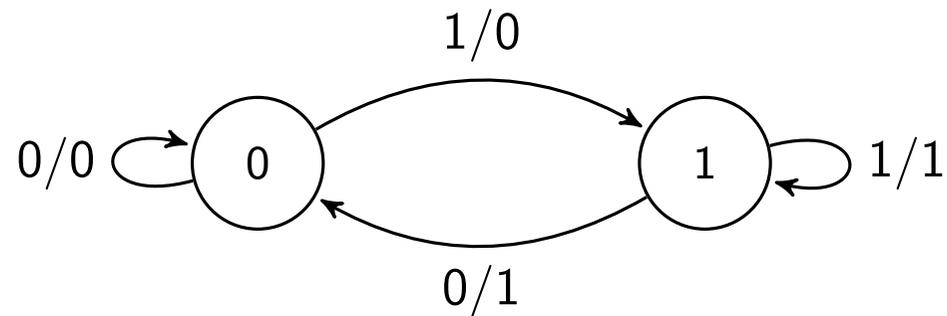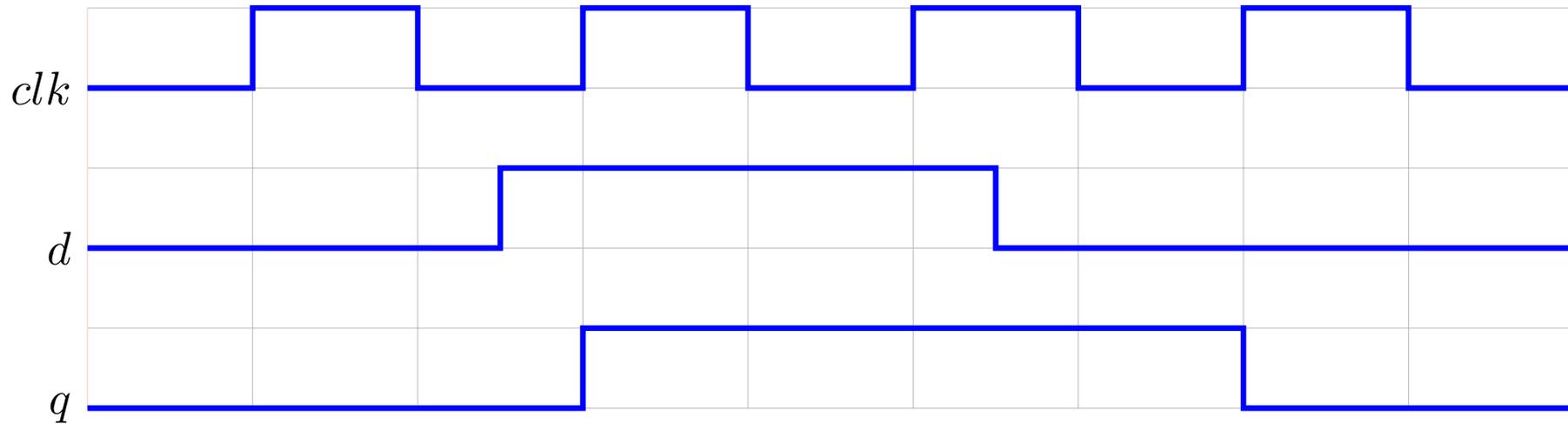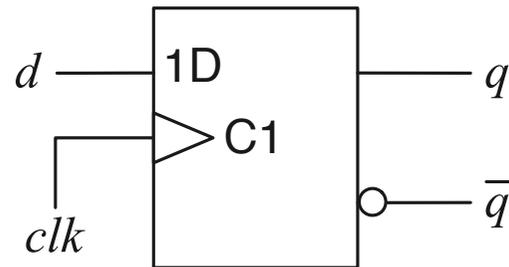




Das D-Flipflop

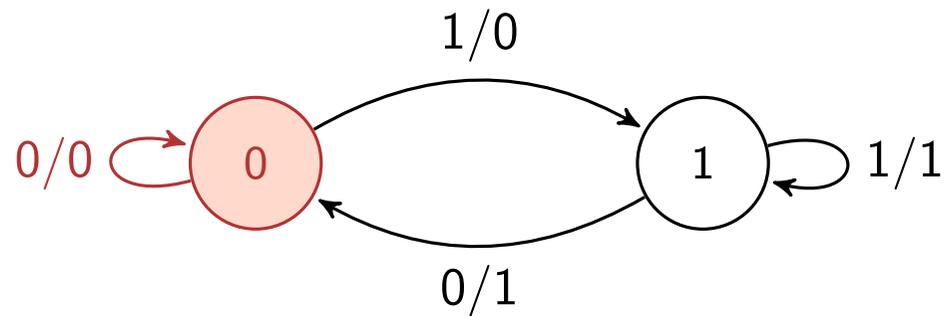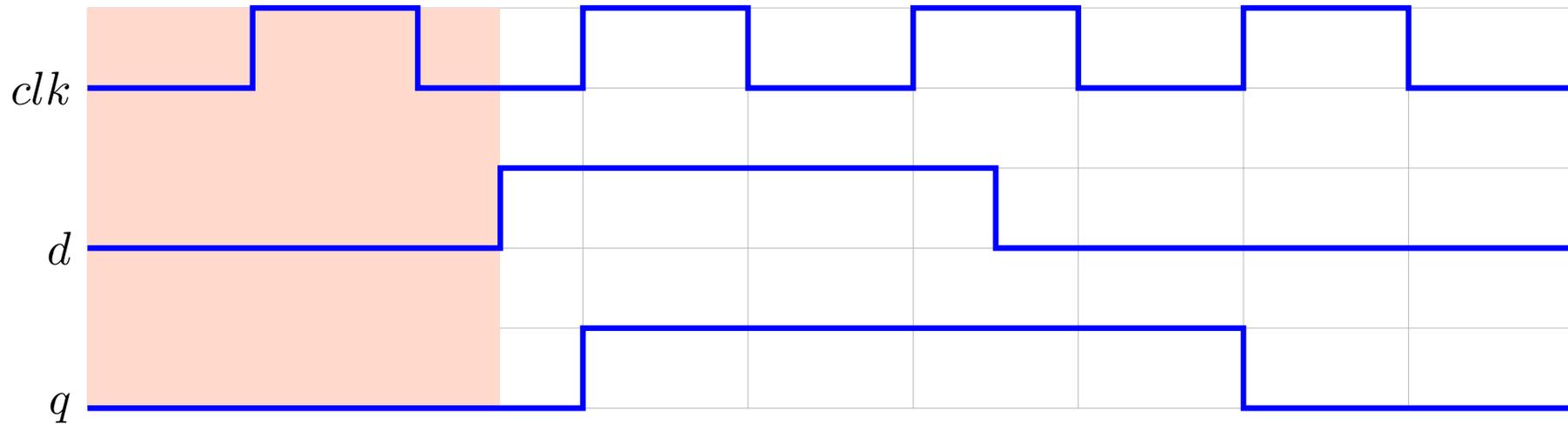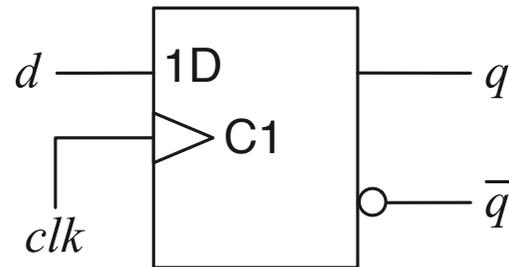




Das D-Flipflop

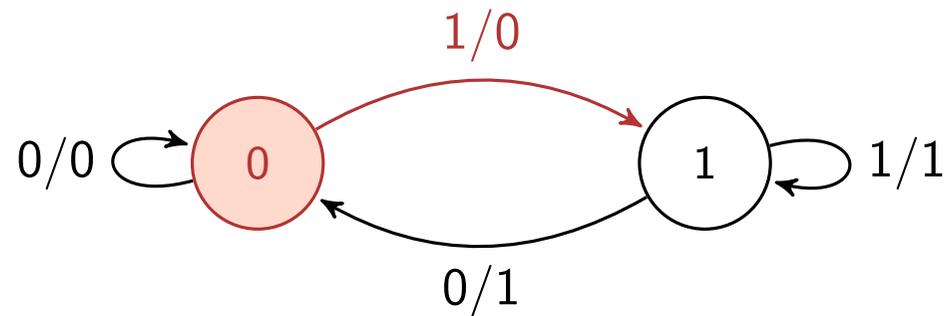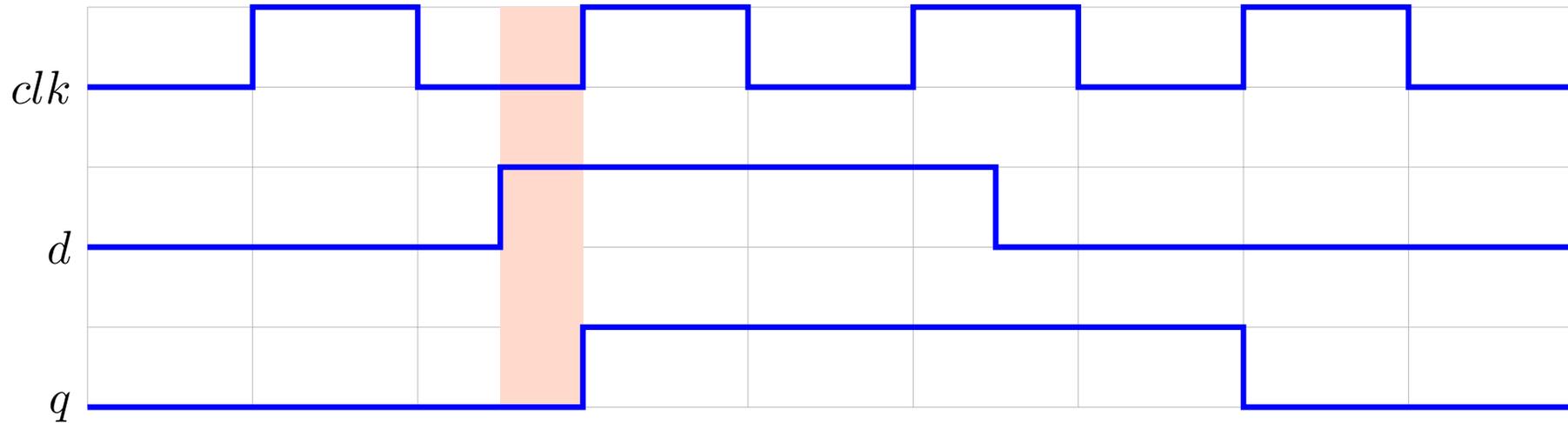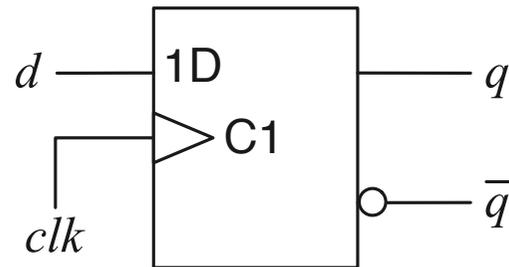




Das D-Flipflop

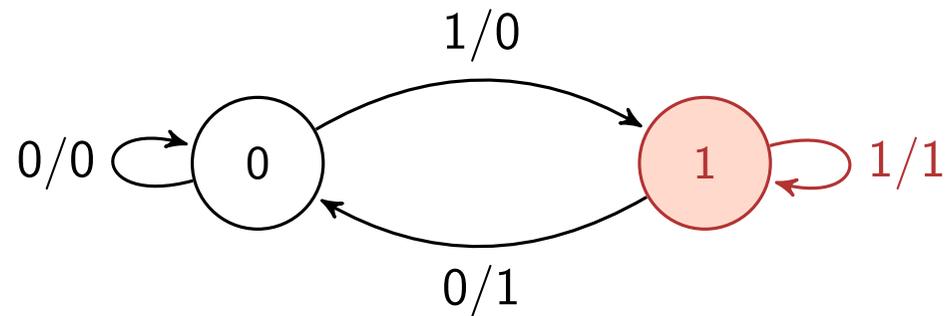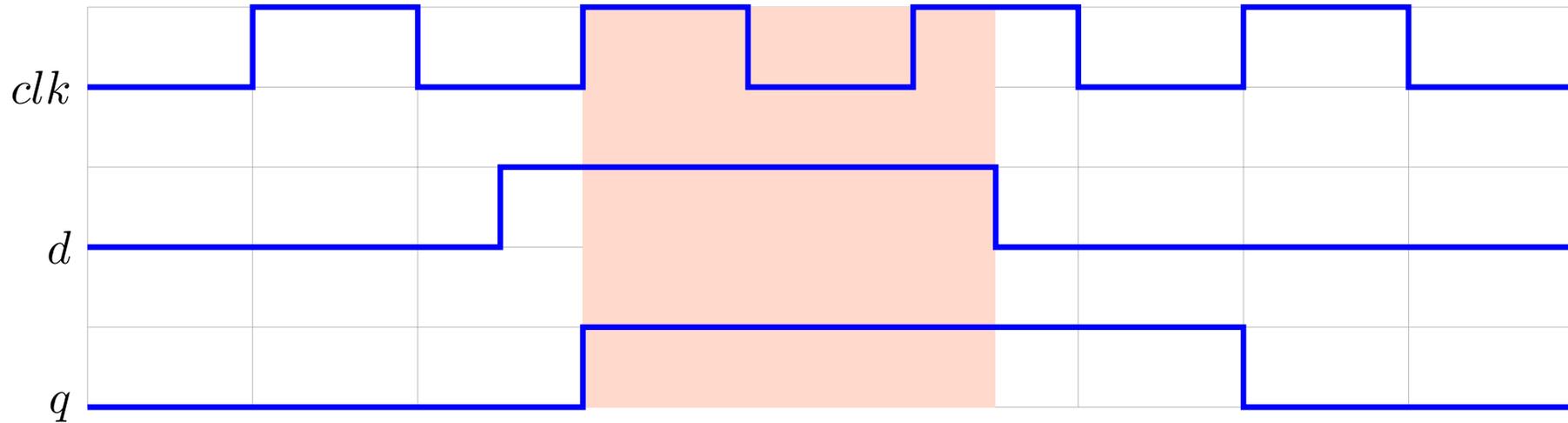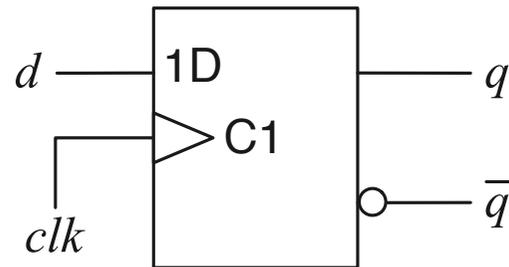


Das D-Flipflop

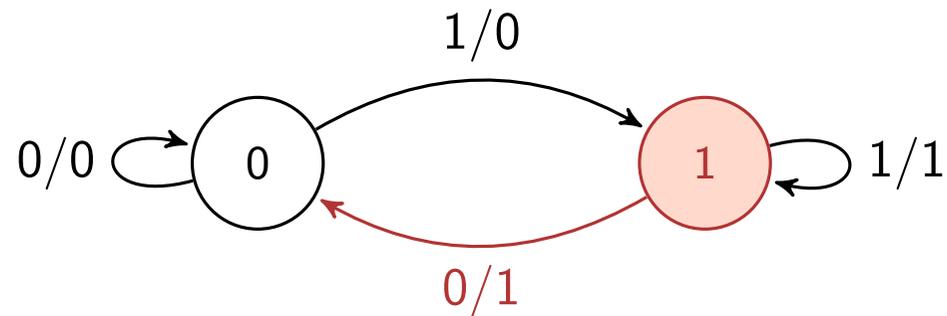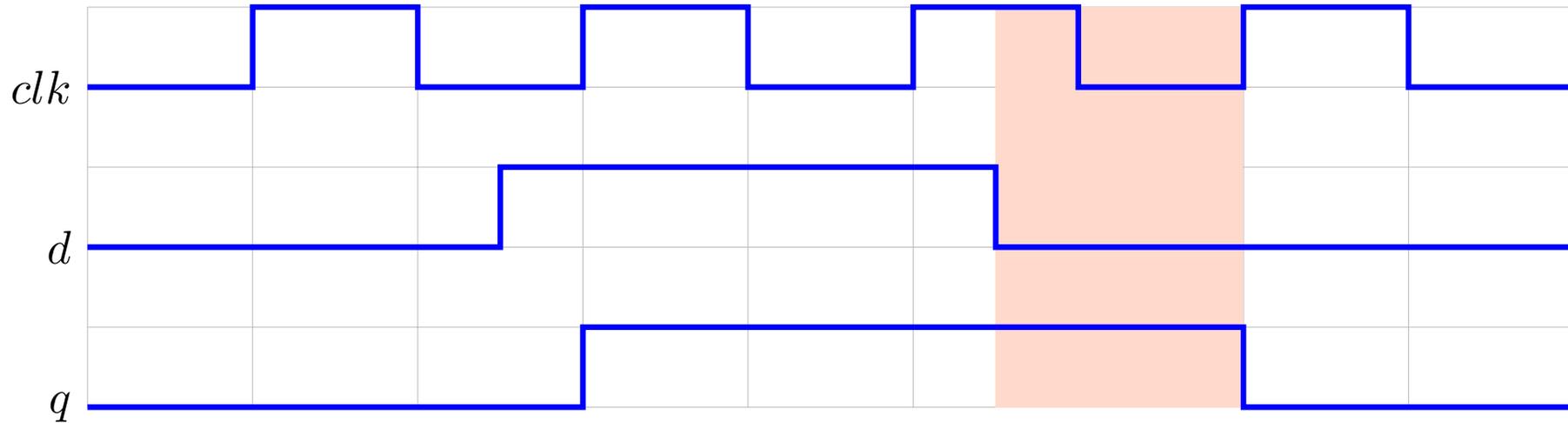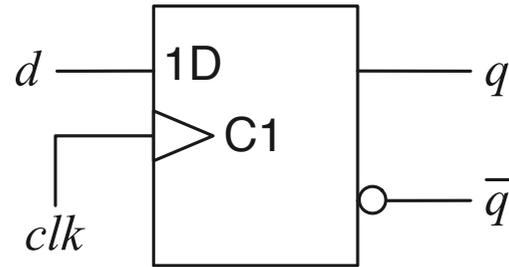


Das D-Flipflop

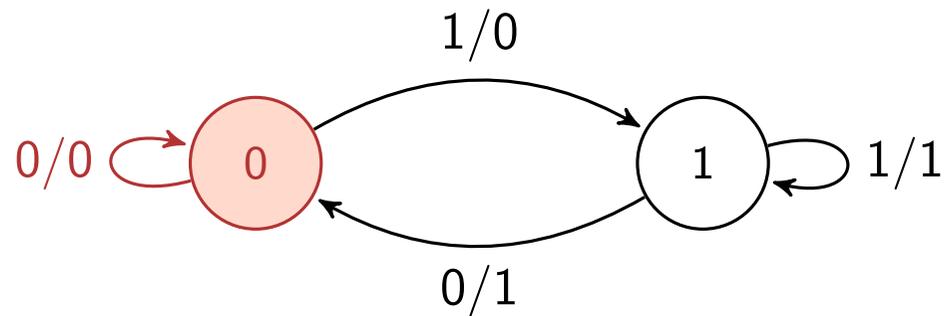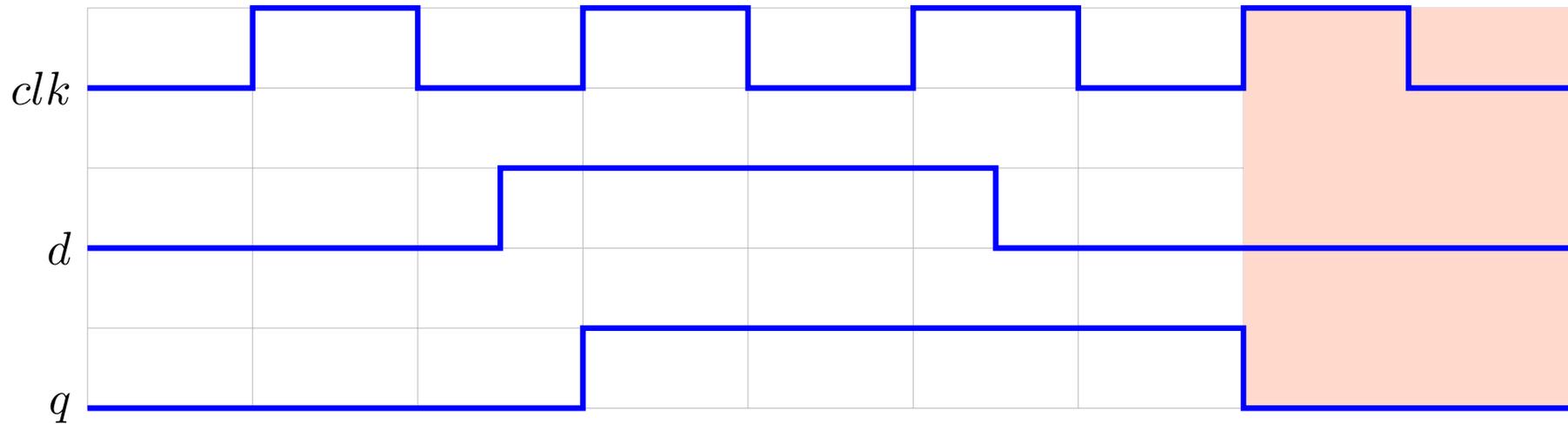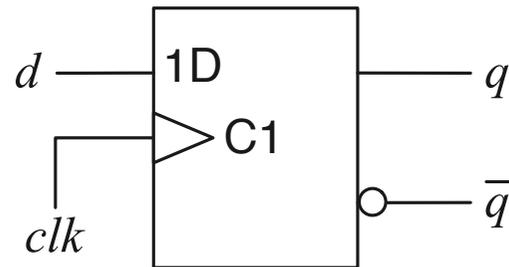

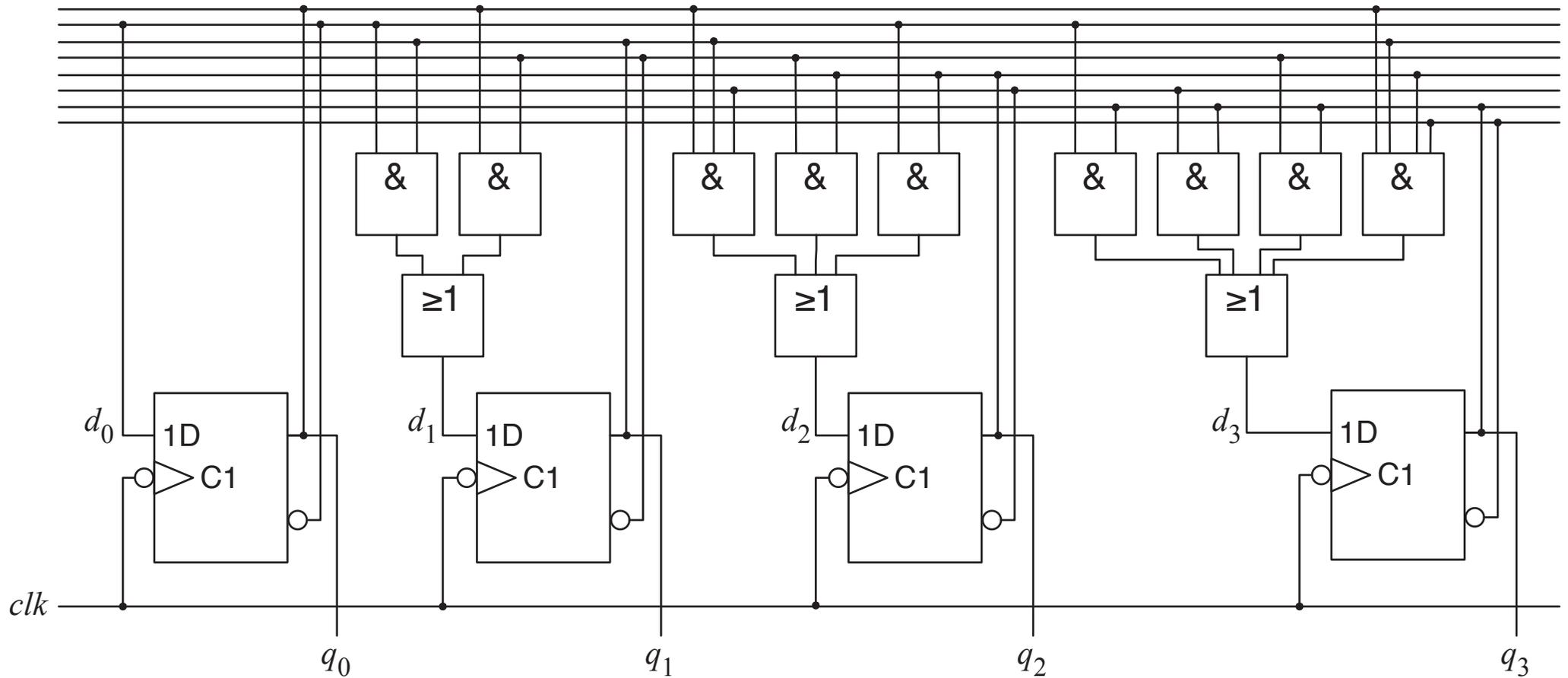Was verbirgt sich hinter dieser Schaltung?




Das T-Flipflop

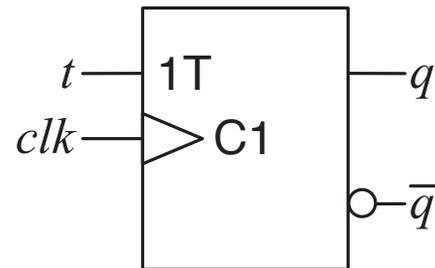

clk	t	q'
0/1/↓	-	q
↑	0	q
↑	1	$\neg q$

- Bei einer positiven Taktflanke (clk) ...
 - ... wird bei $t = 0$ der Zustand q beibehalten.
 - ... wird bei $t = 1$ der Zustand q invertiert.

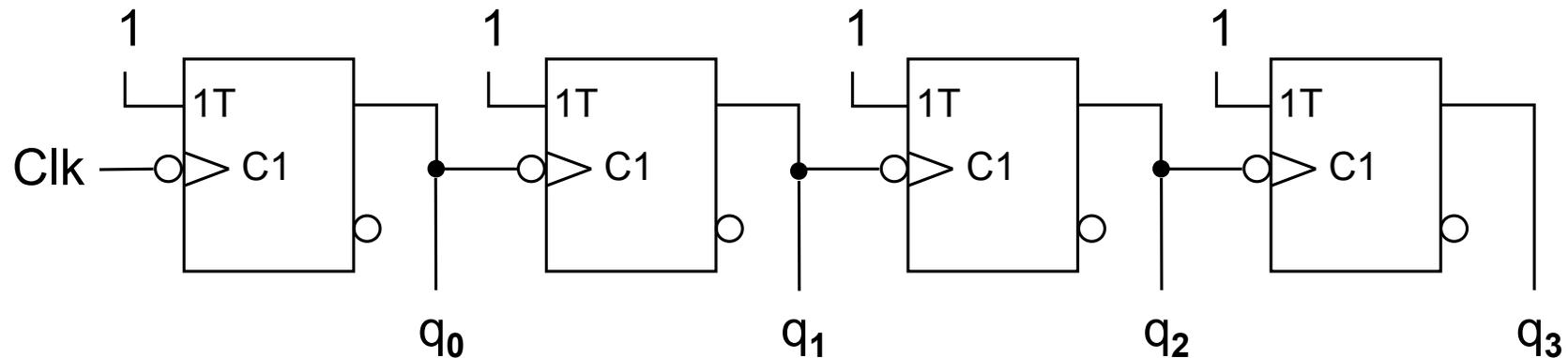Was verbirgt sich hinter dieser Schaltung?



- Bei einer positiven Taktflanke (*clk*) ...
 - ... wird bei $t = 0$ der Zustand q beibehalten.
 - ... wird bei $t = 1$ der Zustand q invertiert.



Analyse

■ Synchroner Zähler

⤴ Schnelle Implementierung durch zweistufiges Netz

⤴ Alle Flipflops schalten zur gleichen Zeit

⤵ Hohe Hardware-Kosten

Anzahl Gatter steigt quadratisch mit der Anzahl Bits an

■ Asynchroner Zähler

⤴ Geringe Hardware-Kosten

Anzahl Gatter steigt linear mit der Bitbreite an


⤵ Laufzeit steigt linear mit der Bitbreite an

⤵ Flipflops schalten zu unterschiedlichen Zeiten

Schaltwerke – Allgemeines Schema


Moore-Automat

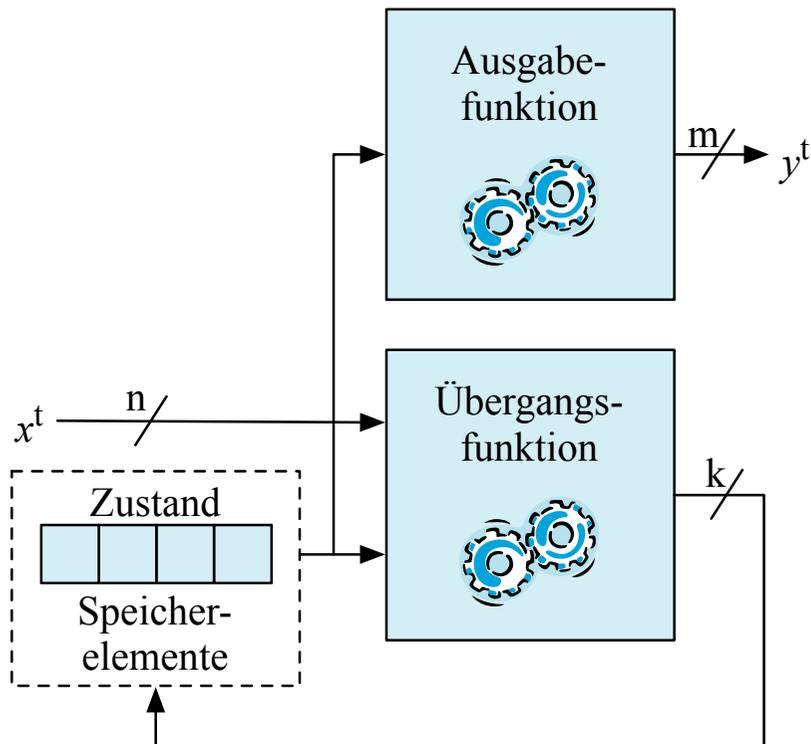- Zustandsautomat
 - Ausgabe hängt ausschließlich vom aktuellen Zustand ab




Mealy-Automat

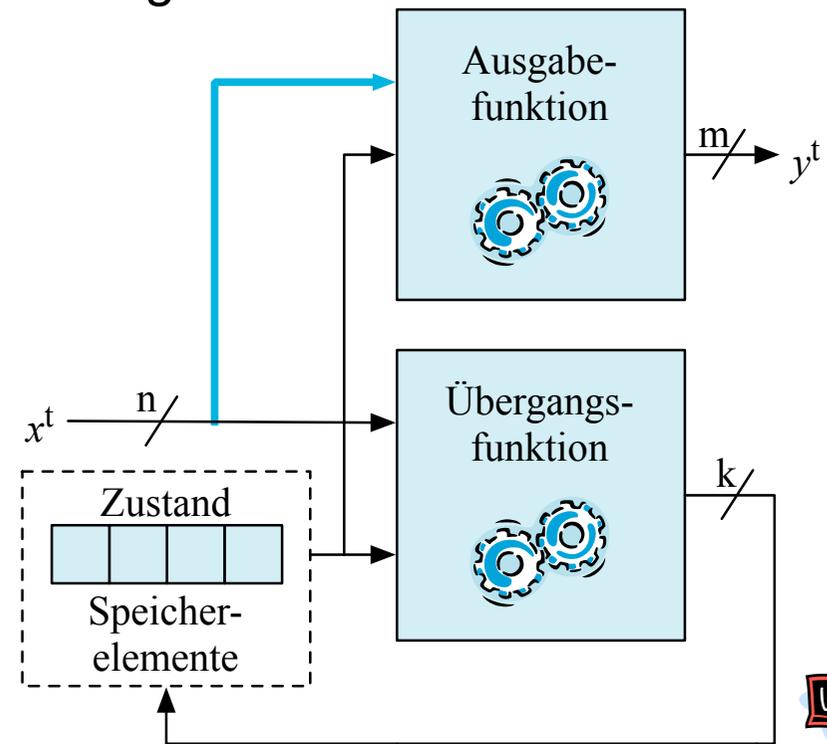- Übergangsautomat
 - Ausgabe hängt vom aktuellen Zustand und der aktuellen Eingabe ab




Verschiedene Varianten des D-Elements

- Flipflops

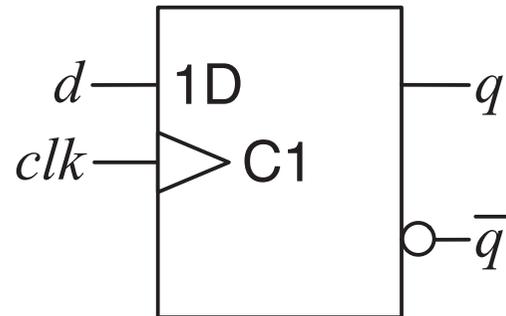


Schaltet bei einer positiven Taktflanke

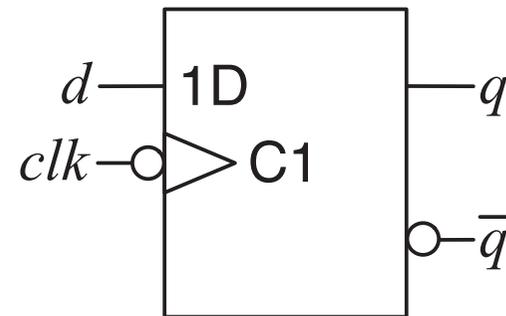


Schaltet bei einer negativen Taktflanke

- Latches

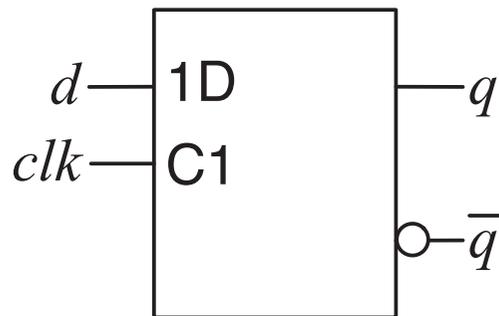



Schaltet während der positiven Taktphase

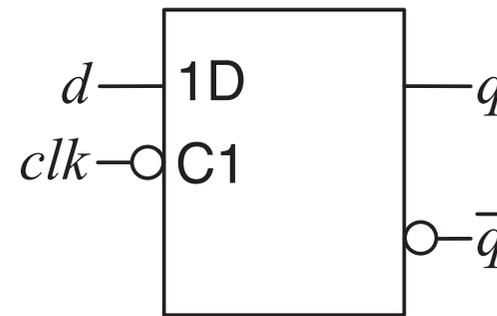

Schaltet während der negativen Taktphase


Verschiedene Varianten des D-Elements

Flipflops

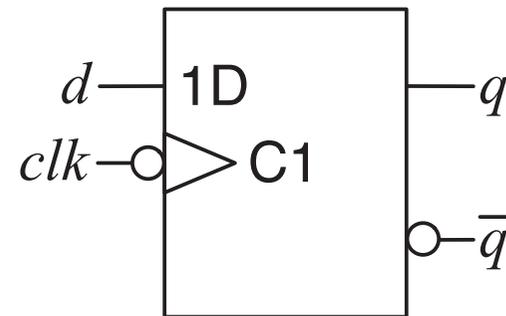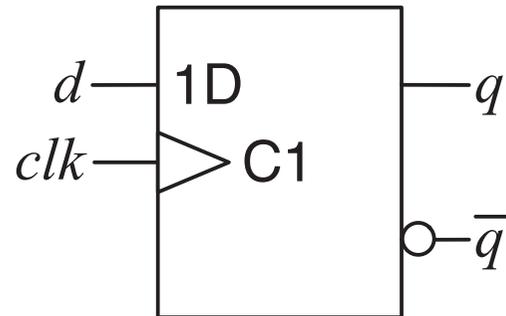


clk	d	q^{t+1}
0/1/↓	-	q^t
↑	0	0
↑	1	1

clk	d	q^{t+1}
0/1/↑	-	q^t
↓	0	0
↓	1	1

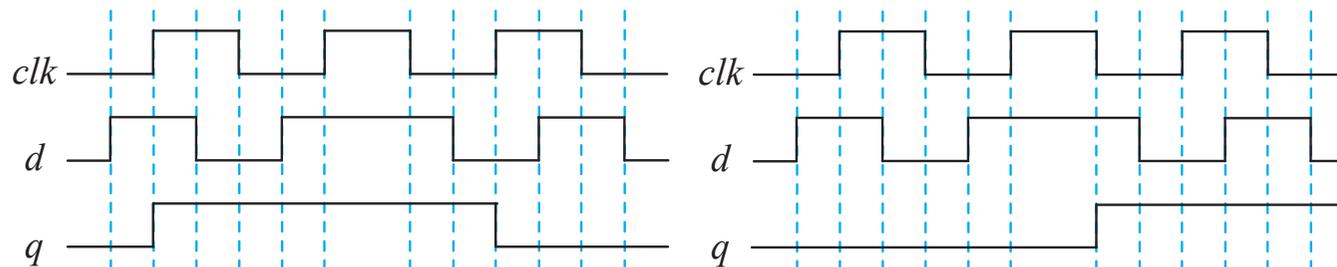



Verschiedene Varianten des D-Elements

- Latches

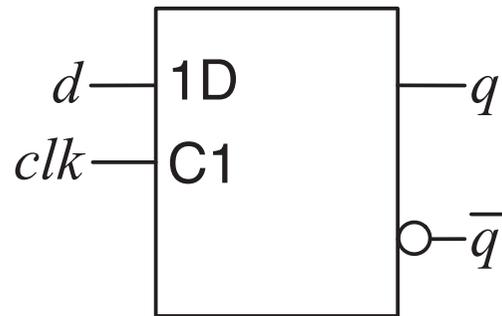


Schaltet während der positiven Taktphase

clk	d	q^{t+1}
0	-	q^t
1	0	0
1	1	1

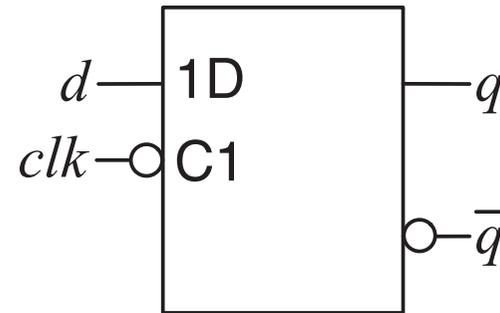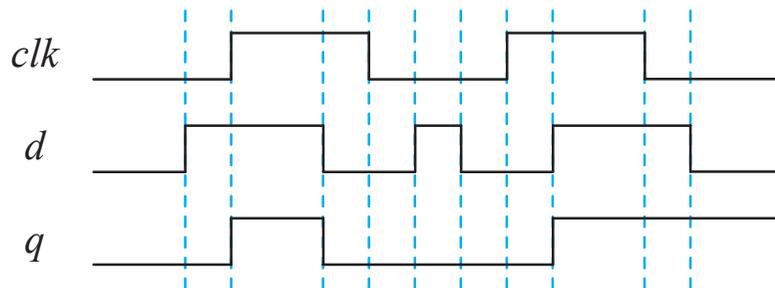


Schaltet während der negativen Taktphase

clk	d	q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	-	q^t

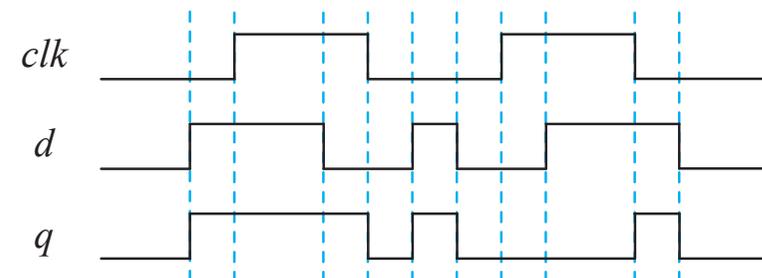


Verschiedene Varianten des RS-Elements

Flipflops

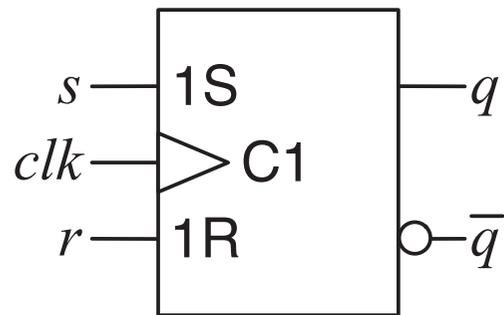


Schaltet bei einer positiven Taktflanke

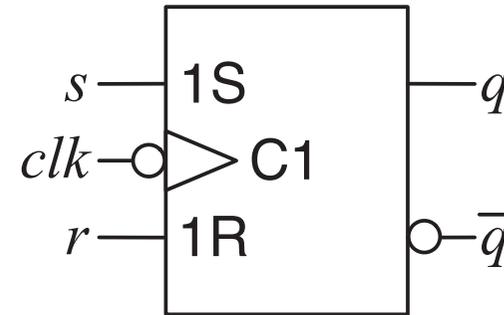


Schaltet bei einer negativen Taktflanke


Latches

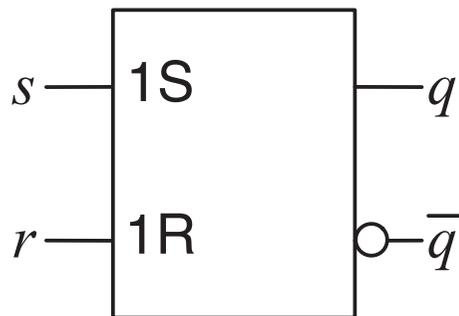

Schaltet zu einem beliebigen Zeitpunkt

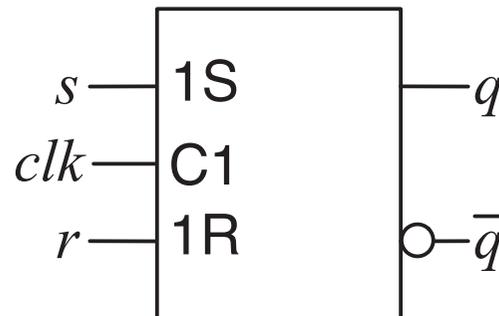


Schaltet während der positiven Taktphase

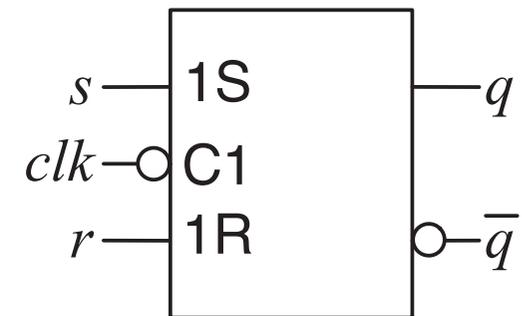


Schaltet während der negativen Taktphase

Verschiedene Varianten des RS-Elements



- Flipflops

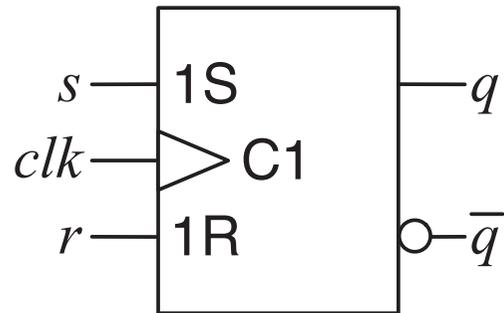

clk	s	r	q^{t+1}
0/1/↓	-	-	q^t
↑	0	0	q^t
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	-

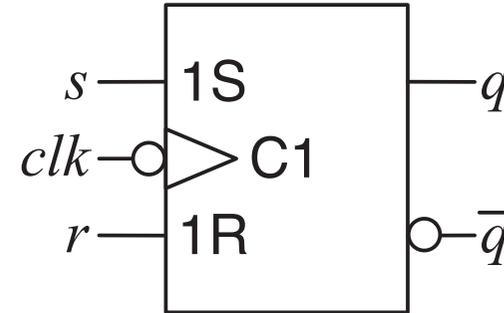


clk	s	r	q^{t+1}
0/1/↑	-	-	q^t
↓	0	0	q^t
↓	0	1	0
↓	1	0	1
↓	1	1	-

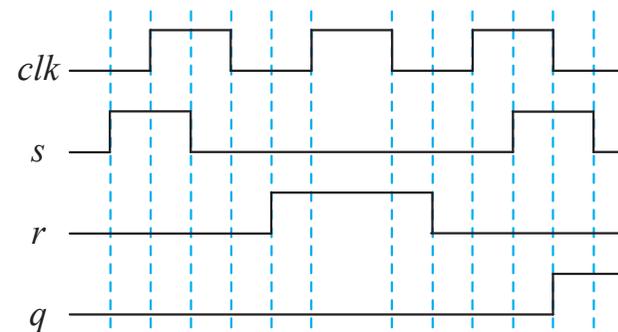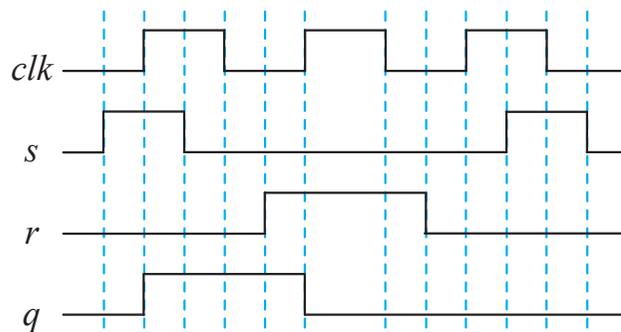


Verschiedene Varianten des RS-Elements

Flipflops


r	s	q^{t+1}
0	0	q^t
0	1	1
1	0	0
1	1	-

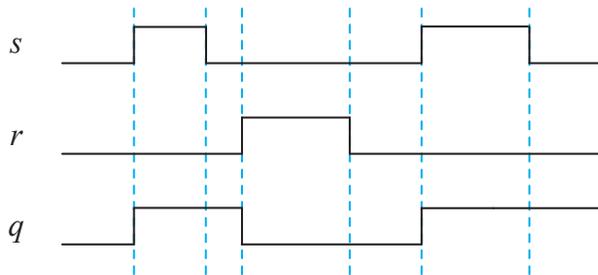




clk	r	s	q^{t+1}
0	-	-	q^t
1	0	0	q^t
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-

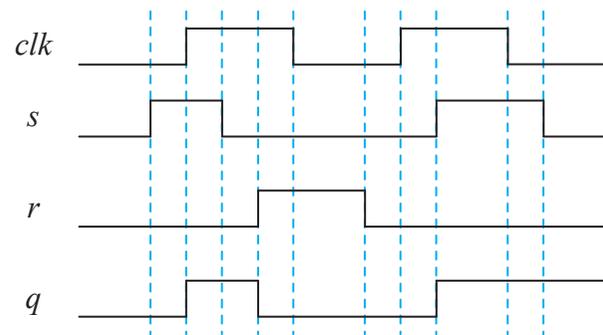



clk	r	s	q^{t+1}
0	0	0	q^t
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	-
1	-	-	q^t

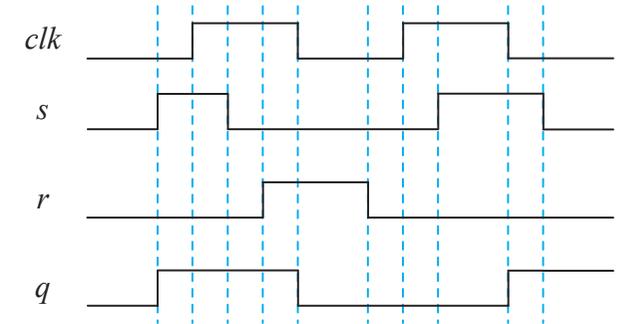

Latches

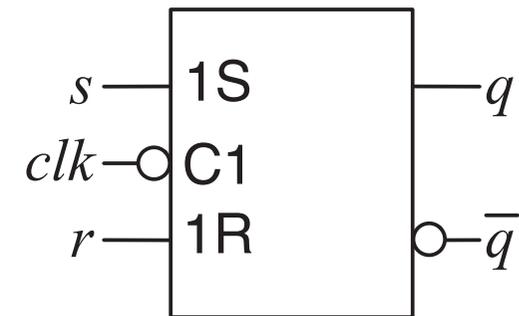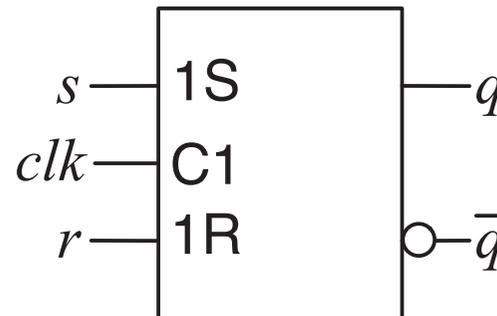
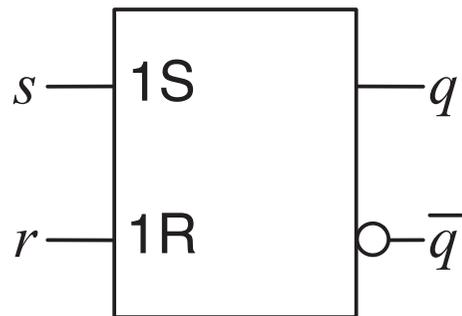


T-Flipflops

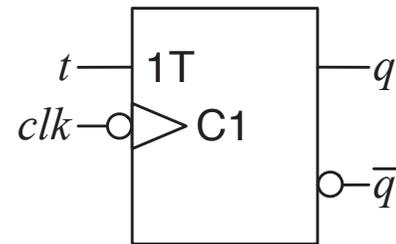
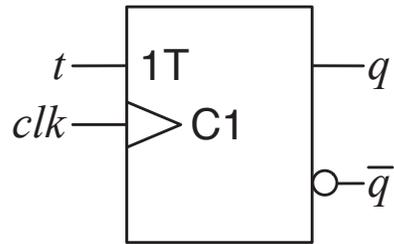


clk	t	q^{t+1}
0/1/↓	-	q^t
↑	0	q^t
↑	1	$\neg q^t$

clk	t	q^{t+1}
0/1/↑	-	q^t
↓	0	q^t
↓	1	$\neg q^t$

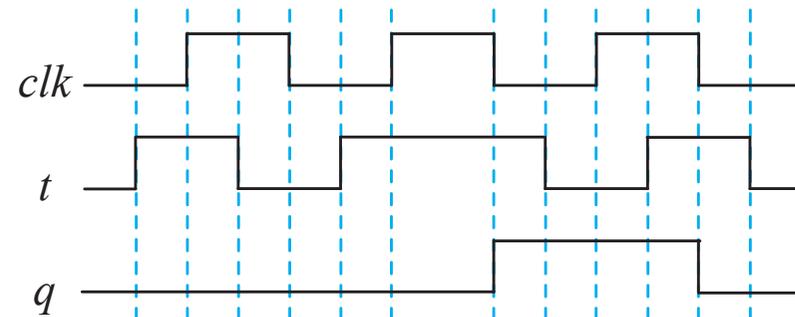
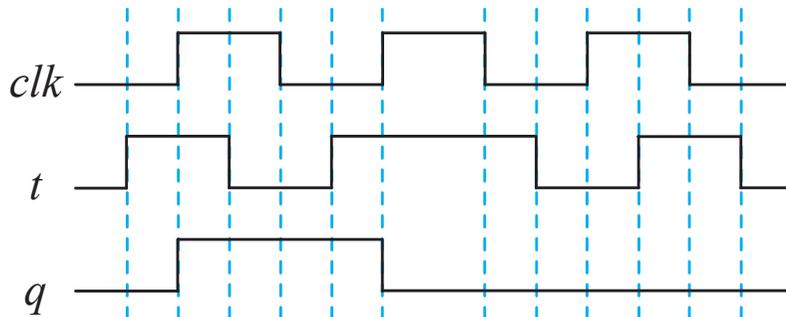


JK-Flipflops

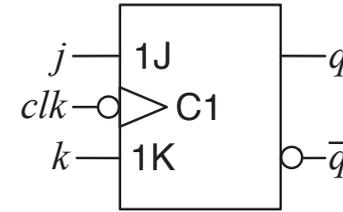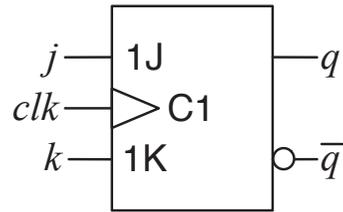


clk	j	k	q^{t+1}
0/1/↓	-	-	q^t
↑	0	0	q^t
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	$\neg q^t$

clk	j	k	q^{t+1}
0/1/↑	-	-	q^t
↓	0	0	q^t
↓	0	1	0
↓	1	0	1
↓	1	1	$\neg q^t$

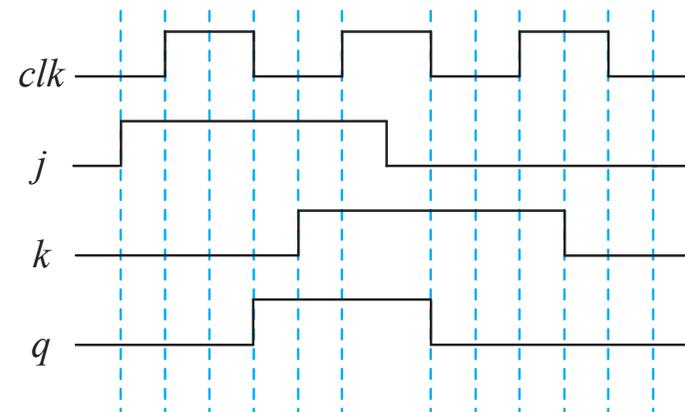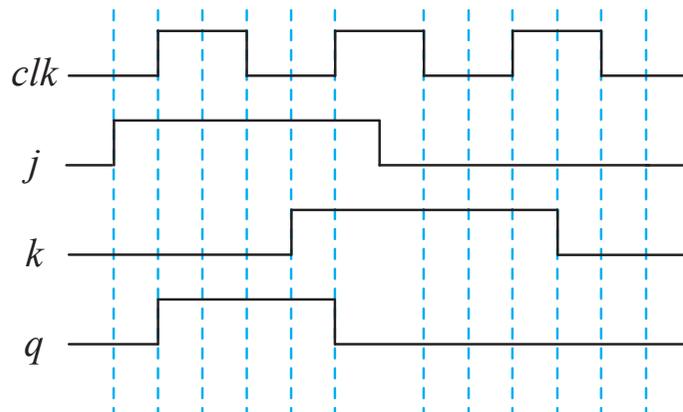

Zusammenfassung: Speicherelemente

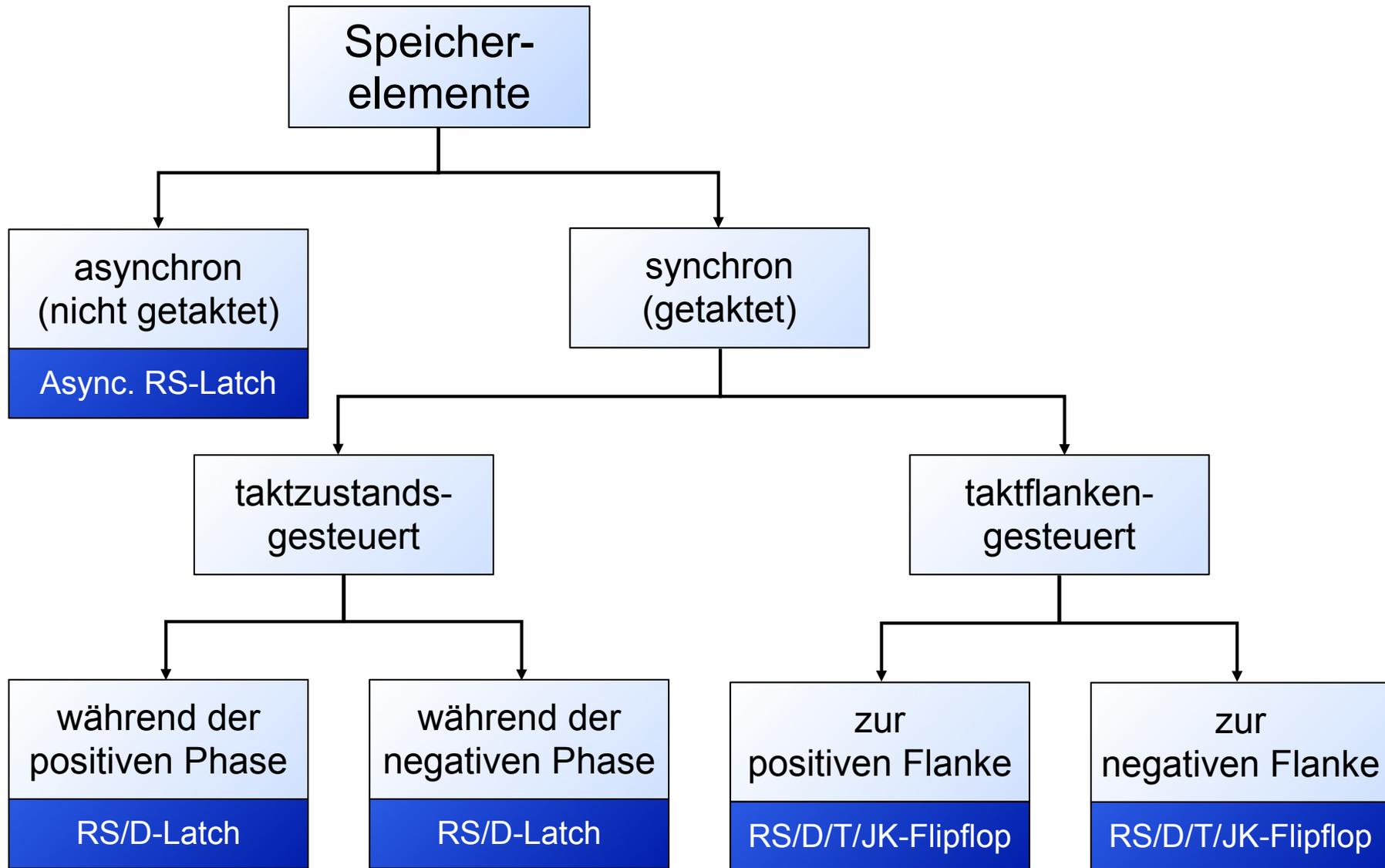

Zusammenfassung: Schaltsymbole

